

Raadio

Täielik Euroopa ringhäälingute saatekava 3.—9. märtsini 1935. a.

Nr. 204 (9)

1. märtsil 1935

V aastakäik

Rahvavastuvõtja iseehitamiseks

Rud. Kenn.

Viimasel ajal nii meil kui ka juba varem mõnes välisiigis levinenud nn. „rahvavastuvõtja“ kujutab isenesest tagassidega audiooni temale järgneva tugevajoulise madalsagedusastmega. Selline vastuvõtja, tänu uutele, suure võimendusteguriga lampidele ja järest kavavale saatjate energiale, ei piirdu enam üksik kohaliku saatja vastuvõtuga, vaid võimaldab juba terve rea välissaatjate kuulamist valjuhääldajas päris keskmise tugevusega. Ka ülekannde kvaliteet ei jäta midagi soovida kasutades moodssid vabavõnkeli või dünaamilisi valjuhääldajaid. Puudusena tundub sellises vastuvõtjas ainult kohaliku saatja häired, kuid ka neist vabanemine on filtri abil võimalik, kui vastuvõtu asupai ei asu saatja lähemas naabruses. Muidugi tuleb filtri kasutamisel arvestada üldise vastuvõtu nõrgenemisega, kuid kasutades head välisantenni (vähemalt 25—30 m) ja maaühendust, on meil ikkagi võimalik veel umbes 10-ne saatja vastuvõtt küllaldase häälte tugevusega. Kohtades aga, kus kohalik saatja puudub või kui viimane oma töö katkestab, avaneb võimalus juba 25—30 saatja kuulamiseks. Kuid olgu hoiatuseks teadmine, et vastuvõtetavate saatjate arv, ehkki esiletoodud arvud pole mingisugused tipp-saavutised, võib sellisel vastuvõtjal kaunis kõikiv olla, olenedes ilmastikust, antenni ja maaühenduse headust, asukohast jne.

Kui näiteks keegi soovib head ja püsivat kaugevastuvõtta, kasutades mingisugust tubast või mõnda teist aseantenni ja viletset maaühendust, siis peab selline isik juba tundelisema ja suurema vastuvõtja ehi-

tamisele asuma, kuna see ülesanne oleks „kahelambile“ ülejõu käiv.

Kuid kõigele sellele vaatamata on ka kõneall olev vastuvõtja suuteline oma ehitajale küllaldaselt nauditut pakuma. Ja kui veel arvestada iseehitaja töökust, mis sageli suurema ja keerulisema vastuvõtja ehitamiseni ei ulatu, siis võib selle vastuvõtja ehitust aina soovitada, kuna sin töö õnnestumine on ka algajale kindlustatud. Tuleks ainult ehituskirjelduses avaldatud andmetest kindlana pidada ja natuke tööindu omada.

Ehituskirjelduse lähemale arutusele asudes peab veel mainima, et iseehitajale, kellel juba mõningaid kogemusi, võib mõnigi seletus ülelligse naida. Kuid see ehituskirjeldus on just algaajale rohkem määratud, kui edasijoudnu ja sellisel juhul on ehk nii mõndagi veel unustusse jäänud.

Joon. 1. näeme vastuvõtja teoreetilist lülituskava. Vastuvõtuks on rakendatud kaks moodsat ameerika lampi: kõrgesageduspentood 57 audiooniks ja temale järgnevaks lõpplambiks umbes 9-vatiline kaudsest köetav pentood 2A5. Kogu aparatuuri vooluga varustajaks on tarvitusel alaldajalampl 80. Vastuvõtja isenesest on määratud kahele lainealale. Antenni sidestuse muutmine toimub lihtsalt antenni ümbertõstmisega puksist A₁-st — A₂-te, ühendades sellega antenni, kord pikalainepooli L₂-ga või kesklainepooli L₁-ga. Häältestusahela üleminek kesklainelilt pikile teostub ümberlülili ja või öigemini lintsa katkestaja, S₂ abil. Tarvitades aga kahekordset ümberlülili ja, võib ka tülikast antenni ümbertõstmisest vabaneda, pannes see kohustus ümberlülili ja antenni sidestuseks tarvitame kahte iseseisvat pooli, on häältestusahela poolid L₃ ja L₄ lülitatud järjestikku ja nendega paralleelselt töötav pöör-

Ins. R. NEUDORFI

Raadio käsiraamat

avab raadioharrastajale kõik raadiosaladused

320 lk., hind Kr. 2.—
(koos saatekuludega)

Saadaval ajakirja „RAADIO“ talitusest

TALLINN, Narva mnt. 27

RAADIO-VASTUVÕTJATE EHITUS JA PARANDUS


iseehitajate abistamine ja igasugused raadio-tehnilised tööd tehakse asjatundlikult ja mõõdukate hindadega. Nõuanne tasuta.

RAADIO TÖÖTUBA
RATASKAEVU 14

kondensaator C võimaldab meil häältestust. Pool L₅ ühes temaga järgstikku oleva pöördkondensaatoriga CR moodustab mõlemale laineale ühise tagasside. Audioonlambi vörres näeme tavalist võredetektsiooni kompleksi, mis koosneb plokist C₁ ja katoodile juhitud takistustest R₁. Audiooni anoodpingega varustamine toimub takistustele R₂ ja R₃ kaudu, milliste keskkohat on šunditud plokk C₃-ga. Ploki C₄-ja ülesandeks on kõrgesage-

dusvoolede ärajuhtimine. Varivõrepinge eest hoolitseb takistus R₄ ühes šuntploki C₂-ga.

Audiooni anoodis tekivid pingekõikumised kannakse ploki C₅ abil lõpplambi tüürvõrele, mis ühtlasi on tekkivate võrevoolede ärajuhtimiseks maandatud takistuse R₅ abil. Takistus R₆ annab vajalise eelpinge katoodi kaudu ja on tüsameda hääle saavutamiseks šunditud suuremahtuvusliku ploki kaudu. Anood ja

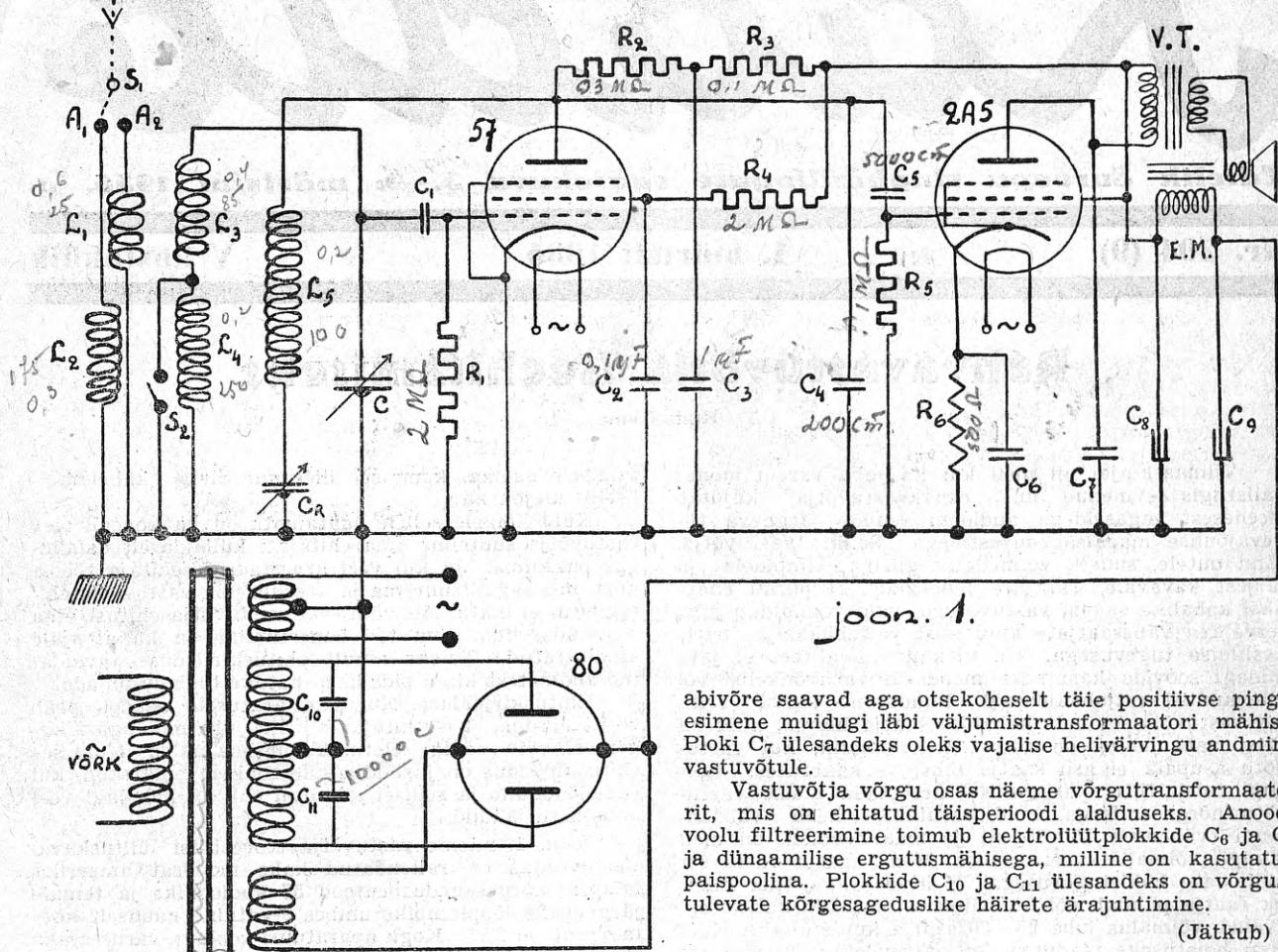

joon. 1.

abivõre saavad aga otsekoheselt täie positiivse pingi, esimene muidugi läbi väljumistransformaatori mähise. Ploki C₇ ülesandeks oleks vajalise helivärvingu andmine vastuvõtule.

Vastuvõtja vörgru osas näeme vörgrutransformaatori, mis on ehitatud täisperioodi alalduseks. Anoodvoolu filtreerimine toimub elektroüütplokkide C₈ ja C₉ ja dünaamilise ergutusmähisega, milline on kasutatud paispoolina. Plokkide C₁₀ ja C₁₁ ülesandeks on vörgrust tulevate kõrgesageduslike häirete ärajuhtimine.

(Jätkub)

Seletusi nädala ülekandeile

HUVIMATK SÜMFOONILISSE MUUSIKASSE.

5. III kell 21.10.

Mily Aleksandrovitš Balakirev on sündinud 2. jaan. 1837. a. Nižni-Novgorodis. Õppis alul Kaasanis loodusteadust ja hiljem muusikat. 1855. a. esines Peterburis pianistina suure eduga ja äratas imestust oma esimeste kompositsioonidega (orkestrifantaasia vene tee-made tilje ja klaveriparafraas ooperist „Elu tsaari eest“). Tema maja muutus varsti vene noorte komponistide kogumiskohaks — seal käisid Cui, Mussorgski, Rimski-Korsakov, Borodin.

Need neli ja Balakirev — ühelt poolt möjutatud Glinkast ja Dargomõškist, teiselt poolt Lisztist, Berliozist ja Schumannist — moodustasid „võimsa gruupi“ („Mogutšaja kutška“), mille lipukirjaks oli „Glinka ja progress“ (oli ju Glinka vene rahvuslikku muusika asutajaks). Selle gruupi peajuhiks oli Balakirev, kes oli laialdase haridusega inimene ja väljapaistev kriitik. Ta sai aru, milles seisis vene muusika töeline progress.

1862. a. asutas Balakirev koos Lomakiniga muusika vabakooli, mille kontserste ja juhatas (väikeste ajutiste katkestustega) kuni surmani.

1869. a. sai Balakirev Keiserliku Maria teatri dirigendiks. 1874. a. paneb maha oma mitmesugused ametid ja asub elama maale, kuhu ta jääb täiesti eraldatuna kuni 1881. a. Ja siis ilmub ta oma sümfoonilise meisterteseosega „Tamara“, mille kallal töötas 1867. a. saadik. 1883. a. saab ta keiserliku õueorkestri juhatajaks. 1894. a. tömbub uesti tagasi eraellu ja pühendab oma elulõpu vanade kompositsioonide korraldamisele ja ka uute loomisele. Suri 28. mail 1910. a. Peterburis.

Tema tähtsamad tööd on: 2 sümfooniat, üks hispaania, üks tšeehhi avamäng, sümfooniline poeem „Venemaa“ (komponeeritud 1862. a. Venemaa 1000 a. pühaks), sümfooniline poeem „Tamara“, Chopini süüt ja 1 klaverikontsert. Klaveripaladest on kuulus tema orientaalne fantaasia „Islamay“, mis ka orkestrile seatud.

Wäljapaistva tähtsuse omavad ka Balakirevi vene rahvalaulud, mis ta 1866. a. välja andis ja millised oma teadusliku ja kunstilise kasu läbi jõulise töuke andsid vene rahvalaulude uurimiseks.

Loova muusikuna on Balakirev kõrgemal määral originaalne ja tema muusika omab suurel määral luuelist ilu.

EP 2352

RAHVAKONTSERT 3. III kell 20.05.

Pühapäevase rahvakontserdi kavas on muu hulgas ka Tšiakovski süüt balletist „Pähklipureja“. Kuna „Pähklipureja“ süüt sageli esineb kontserdi kavades, siis ei oleks huvituseta pisut tutvuda selle muusika ja sisuga.

Tšiakovski balletimuusikal — sel hilgaval, sädeleval ja virvendaval muusikal — on enam tähtsust, kui lihtsal tantsusaatval muusikal. Ta on väliselt brillantne, korralik, rütmikindel ja uhke ja just selles ongi pildistunud Vene tsarismi haripunkti hiilgus (kuulus ju selle balleti loomine ajajärku, mil keiser Aleksander III mingi tähtsa teate rutulisusele uhkelt tähendas: „Kui Vene tsaar öngitseb, siis võib Euroopa oodata“.) Ent selles nänilise muretus lõbutsemises on sees oma „mõra“, mis põimitud sellesse hiilgusse ja ei luba öeti täiel määral anduda rõõmule, muredeta elule, vaid ta eksitab puhest rõõmu. Tšiakovski on võib olla alateadlikult oma geeniuse omapärasuse tööttu sisse põimitud selle joonekese, ja seal, kus varem ei kuulud midagi muud, kui effektset balletimuusikat, mis oli määratud keiserliku ükonna ja kõrgemate kihtide lõbstamiseks, meie kuuleme neid kõdunemise elemente: igatsust, rahu-tuid, küllastamata tundeid, mis pesitsetsid juba siis vene paremate poegade rinnas...

Tšiakovski viimane ballet „Pähklipureja“ on komponeeritud 1891. a., lõpetatud ja instrumenteeritud 1892. a. alul. Esmakordsest ette kantud 6. dets. 1892. a. Peterburis, Keiserlikus Maria teatris — balletmeister Petipase ja Ivanovi lavastusel, dirigent Drigo juhatusest.

Balleti sühee on võetud Hoffmanni samanimelisest muinasjutust. Ballett „Pähklipureja“ sisu on järgmine:

I vaatus: President Silberhausi majas on jõulu-öhtu. Lastele jagatakse kingitusi, millede hulgas eriti toredad on nõunik Drosselmanni kingitud nukud, mis

liiguvad nagu elusad. Presidiendi tütar Meeri saab inetu pähklipureja, mis talle aga kõige rohkem meeldib. Meeri vennad rikuvad pähklipureja ära. Ja össi, pärast külaliste lahkumist, kui kõik puhkavad, tuleb Meeri veel oma pähklipurejet vaatama. Siis sünib ime: kõik mängukannid, nende seas ka pähklipureja, ärkavad ellu ja algab äge võitlus hiritega, kes öö vaikuses on tulnud oma hammaste teravust proovima mänguasjade kallal. Hetke, kui hirte kuningas on võitu saamas pähklipurejast, viskab Meeri oma kingakesega hirte kuningat nii, et see sureb. Pähklipureja muutub kenaks printsiks, kes täanab oma päästjat Meerit ja viib ta muinasriiki. Nad lendavad läbi talvise metsa, kus kõik lumelbed tunduvad elevustena.

II vaatus: Maiustuste ja kompvekkide riigis. Kogu Fee-Dragee õukond ootab prints ja Meeri tulekut. Nende ilmumisel üldine rõõm ja Meeri kangelaste ülistamine. Sellele järgnevad igasuguste maiustuste ja „heade asjade“ tantsud.

*

Vastavalt sellele sisule on koostatud süüt balletist „Pähklipureja“, mis koosneb kolmest osast:

- 1) Minitüürne avamäng.
- 2) Karaktertantsud:
 - a) marss, b) Fee-Dragee tants, c) vene tants trepak, d) araabia tants, e) hiina tants, f) roopilliide tants.
- 3) Lillede valss.

Et terve balleti muusika ettekandmine või balleti lavastamine on seotud suurte raskustega, siis selle süedi ülesandeks ongi just laiemaid hulki tutvustada Tšiakovski huvitava ja imekauni balletimuusikaga.


Eesti vabadussõda

Kolonel-leitn. M. Kattai loeng 2. III kell 18.30 teemal: Sõjategevus lõunarindel 1919. a. veebruaris, Eesti sisepoliitiline olukord 1919. a. veebruaril lõpu!

Pealetungiga 1919. a. jaanuaris meie noor rahvavägi oli puhastanud kodumaa piinna punaväesalkadest. Vaenlase kätte jäi veel väike osa Võru- ja Petserimaad. Selle puhastamiseks punaväest ülemjuhataja kindral J. Laidoner direktiiviga 8. II 19. a. suunis meie lõunarinde väed pealetungile. 14. veebr. vallutasime

Heinaste ja Salatsi, 22. veebr. Marienburgi. Meie kätte langes ka Irboska jaam.

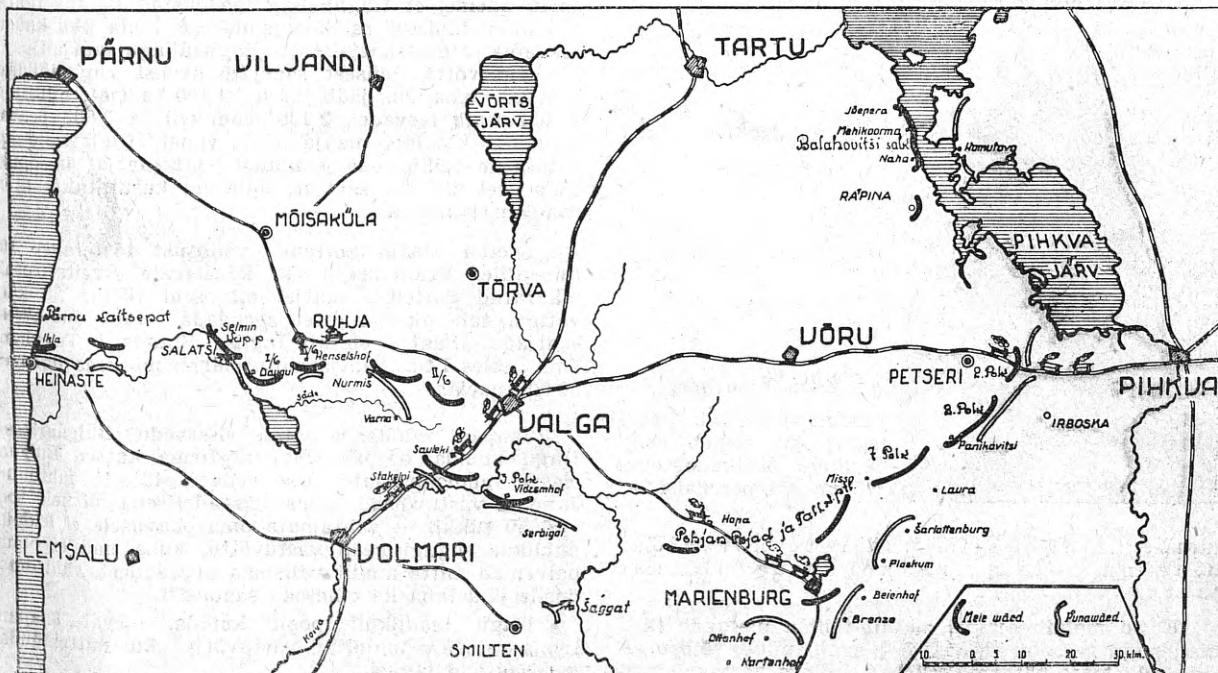Punaväe juhatus oli koondanud meie lõunarinde vastu 23.000 meest meie 13.000 mehe vastu ja 16. veebr. asus pealetungile Eesti uestivallutamiseks. Selle pealetungiga meie rinde paremal tiival vaenlane vallutas Heinaste ja Salatsi ja ülekaigud Salatsi ja Säde jõel. Rinde vasakul tiival pidime jätkma vastasele Irboska jaama. Marienburgi suutsime hoida 28. veebruarini, mil ta



uesti vaenlase kätte langes. Nende asulate vallutamine vaenlase poolt ei toonud aga olulist muudatust rinde seisukorda.

Meie võidurikas pealetung jaanuaris oli kõigepealt tekitanud murrangu meie rahvaväe meeles, tõstes kõrgele lahingväärust. Veebruari kaitselahingud olid veelgi süvendanud usku oma jõusse.

Rahvahulkades oli kadunud tuimus ja loidus. Kõigis kihtides oli läbi löönd arusaamine riikliku iseseisvuse vajadusest ja tärganud usk, et meie suudame oma iseseisvust kaitsta. Selles kindlas meeles kuulutati välja Asutava Kogu valimised ja jätkati sisemist ülesehitamistööd riigis.

Kolmapäeval, 6. III kell 19.15 bariton Artur Rinn laulab kuulajate soovitud laule, millised eesti heliplaatidel on võtnud suure poolehoiu ja mis ka nende ettekandjale toonud suure populaarsuse. Olgu veel tähelepanu juhitud sellele, et see ei ole ettekanne plaatidel, vaid originaaltekanne.

*

Neljapäeval, 7. III Tšehhoslovakia vabariigi president Masaryk saab 85-aastaseks, mil puhul loomulikult Tšehhoslovakias on suured pidupäevad. Samuti väljaspool riiki pühitsetakse suure riigimehe sünnipäeva mitmel pool.

Ka meil korraldatakse Estonia kontsertsaalis sel päeval suurejooneline pidulik kontsert-aktus Masaryki

Eesti noore rahvaväe võidurikas pealetung 1919. a. jaanuaris oli tömmannud enda vastu suurema osa punaseid läti kütte Kuramaa väerindelt ja sellega päästnud Läti väed raskest lõögist Liibavi ees.

Eesti võidud väerinnetel olid äratanud eriti suurt tähelepanu Lääne-Euroopa riikides, kellelt meie ootame tunnustamist. Meie vastu tösis lugupidamine, tösis ka usaldus ja seepärast kõik riigid, kellelt olenes asja otsustamine, olid nõus meie iseseisvust tunnistama. Peaasi olenes aga meist enestest: kui meie väerind suudab enamlastele vastu panna, kuigi riigis sisemine kord kindlaks jääb, siis ei jäää ka iseseisvus tulemata. Nii oli üldine arvamine tol ajal ja nii see ka täitus. M. K.

85-da sünnipäeva tähistamiseks, mille kavas kõnesid, laule ja orkestri ettekandeid.

Peale selle veel kolmapäeval, 6. III kell 18.45 esineb ringhäälingus kõnega Bernhard Linde. Kõne teemaks on: Tšehhoslovakia president Masaryk'i võitlus oma rahva iseseisvuse eest.

Laupäeval, 9. III kell 19.00 pakub ringhääling huvi-tava kontserdi heliplatidelt. „Tempo! Tempo! Tempo!“ — nii on pealkiri kontserdil, mis koosneb ainult kiireloomulistest ja kiirerütmilistest paladest väga mitmekesises esituses. See kontsert on mõeldud just lõbusaks nädalalöpu muusikaks ja neile kuulajale, kellele kava

Lühiuudiseid

SAKSAS VALMIB LÄHEMAL AJAL UUS HÄIRETÖRJESEADUS

Nagu „Der Deutsche Rundfunk“ kirjutab, olevat tööd uue ringhäälingu häiretörjeseaduse juures lõppemas. Asjaomaste ministeeriumide vahel on saavutatud täielik kokkulepe ii üldiste põhimötete kui ka üksikasjade suhtes. Uus seadus reguleerib ainult üksikuid tähtsamaid seisukohti. Kõik üksikasjad korraldatakse vastavate määrustega.

Kui tõsiselt võtavad sakslased häiretörje korraldamist, sellest annab tunnistust seks puhuks püstitatud



Ellen Lindeberg

(kodumajapidamise õpetaja), kes esineb ringhäälingus ettekannetega: Nõuandeid perenaistele.

Juhtlase: ringhäälingu häirete kõrvaldamine on sotsiaalne kohustus üldsusel vastu.

Edasi mainib ajakiri, et nii tähtsa ülesande täitmise, nagu seda on häiretörje korraldamine, võib usaldada sellistesse kätesse, kellel on selleks vastavad teh-

nilised kogemused. Selleks on riigiposti häiretörjepunktid. Samas soovitab ajakiri tihedamat koostööd raadioorganisatsioonide ja mainitud häiretörjepunktide vahel.

Kuipalju saatjaid on kogu maailmas? Kindlasti on paljud ringhäälingu-kuulajad esitanud endale selle küsimuse. Vastuse annab äsja ilmunud ametlik statistika. Nimelt töötab kogu maailmas 35 638 raadio-saatjat. Neist on 27 927 laevadel ja lennukitel ja ainult 7 711 kindelmaal. Viimastest on omakorda 1 448 ringhäälingusaatjat. Kuigi see arv paistab kogu maailmas elavate inimeste arvuga vörreldes väikesena, siiski näeme, et ringhääling moodustab kaunis tähtaosa kogu üldisest raadioasjandusest, kuna üks kuuendik kõigist maasaatjaist on ringhäälingu-saatjad.

Kui võtta üldisest saatjate arvust ringhäälingusaatjad maha, siis jääb järele 34 190 saatjat, millistest 20 933 asub laevadel, 2 139 lennukitel ja 3 803 peavad ühendust kindlate maajaamade vahel. Ülejäänuid kasutatakse peilimiseks ja nimelt 6 831 saatjat ja lõpuks jääb veel üle 484 saatjat, milliseid kasutatakse n. n. raadiomajakatena.

Šveitsi saatja Sottens'i võimsust tõstetakse 100 kilovatite. Prantsuse keelt kõnelevale Šveitsi osale määratud Sottens'i saatja, mis seni töötas 25 kilovatiga, tahetakse sügisel asendada uue 100-kW-se saatjaga. Saatja ehitab Inglise Standard Telephone and Cables Ltd. Saatja ehitus läheb maksma ligemale 30 000 naela.

Jaapani raadioaparaatide sissevedu Bulgaariasse. Nagu kuulda, on ühe Jaapani firma katsed Bulgaariasse raadioaparaate sisse vedada täiesti luhtunud. Jaapani vastuvõtjad — proovisaadetisena oli neid toolud 50 tükki, — vaatamata oma odavusele ei leidnud publikus sugugi head vastuvõttu, kuna nad ei olnud halvemad mitte ainult välismaa aparaadest, vaid omadusilt jäid taha ka omamaa saadusist.

Nagu teadlikult poolt kuulda, olevat Jaapani firma esindaja mainitud vastuvõtjad kui mittemüüdavad saatnud tagasi.

CQ de ES

Eriosa

Lühilaine-amafoöridele



Lühilaine saateantennid

Hans Pärvel — ESTC.

Antenn on niihästi saate- kui ka vastuvõtuseadmes eriti lühilainetel töötades tähtsaim eeldus heade tagajärjede saavutamiseks.

Saateantenni otstarve on kussagil eemalolevas vastuvõtuantennis tekitada võimalikult suurt väljatugevust. Sellest esimene ja tähtsaim eeldus antennide ehitamisel: antenn, ükskõik mis otstarbekas, olgu võimalikult vabalt ruumis, s. t. kaugel igasugustest ehitistest jne.

Saateantennide juures tehakse üldiselt vahet kahe suure liigi vahel: Marconi ja Hertzi antennid. Nendest tarvitatakse Marconi antenni, mis töötab maaga (joon. 1) vörlemisi vähe.

Iga antenn kujutab eneses võnkumisvõimelist elektroonilist ahelat. Pingi ja vool asetsevad seisvate lainetena piki saateantenni. Joon. 1 on näidatud mõlemad antennitüübide oma lihtsamaks kujus. Joonisel on näidatud ka mõlema antennitüibi pingi ja voolujagunemine. Hertzi antennil, kui sümmeetrilisel antennitüibil, asetsevad pingemaksimumid alati antenni otstel, Marconi antennil on voolumaksimum maapoolses otsas, pingemaksimum vabas otsas. Joonisel näidatud jaotus on maksev juhul, kui kiirgaja (antenn) töötab pöhilainel, s. t. pikema

kust, et käte saada vajalikku traadipikkust. Ühejuhmeliste antennide kohta oleks see ligikaudu 2,1, võib aga kõikuda 2,05—2,2 vahel. Ameerika amatöörid annavad 2,07 ja mina oma kogemustest võin öelda, et see arv on meie oludes sobiv.

Seega tuleks valemit Hertzi antenni pikkuse kohta täienda — $\lambda/2$.

Marconi antenni pikkuse valem oleks aga — $\lambda/4$.


Antenni püstitamise eel tuleb selgusele jõuda, millest amatuöridele määratud lainealadel soovitakse töötada. On mõttetus iga bandi jaoks eraldi antenni püstitada, kuna on võimalik ühe Hertzi antenniga, mis arvestatud kõige suurema lainepekkusega, bandi jaoks, töötada lühema lainepekkusega bandidel; töötades nim. antenni harmoonilisel. Hertzi antenn võib oma sümmeetrilise ehitusviisi tõttu töötada pöhilainel ja paarisarvulitel harmoonilistel, kuna peab pidama silmas nõuet, et antenni otstel oleks pingemaksimumid.

Praktiline näide: 80-m. bandi jaoks arvestatud pöhilaine antenn, mille traadipikkus ligikaudu 40,6 meetrit, töötab 40 meetril 2. harmoonilisel, 20 meetril 4. harmoonilisel ja 10 meetril 8. harmoonilisel.

Marconi antenn, eespooltoodud reeglid arvesse võttes, saab töötada ainult mittepaarisarvulitel harmoonilistel 1, 3, 5, 7, 9 jne. Seda antennitüipi ei saa seetõttu tarvitada mitme bandi peal töötamiseks, kuna harmoonilised ei lange bandidesse.

Et saateantenn energiat välja kiirgaks, on vaja teda toita körgesagedusliku energiaga. On kaks võimalust selleks: vooluga toitmine ja pingega toitmine, teiste sõnadega — energia juhitakse antenni kas voolu või pinge maksimumis.

Lihtsaim tee antenni toitmiseks on seega Marconi antenni puhul maapoolse traadiotsa külge ühendada sidestuspool ja sidestuspooli teise otsa külge maa. Kuna on vörlemisi raskel saada head maaühendust, kasutavad amatöörid hea eduga maa asemel vastukaalu (counterpoise), mille pikkus pole kriitiline. Kogemusvalem vastukaalu arvutamiseks on $L_{vk} = \lambda/5$. Säärasne antenn

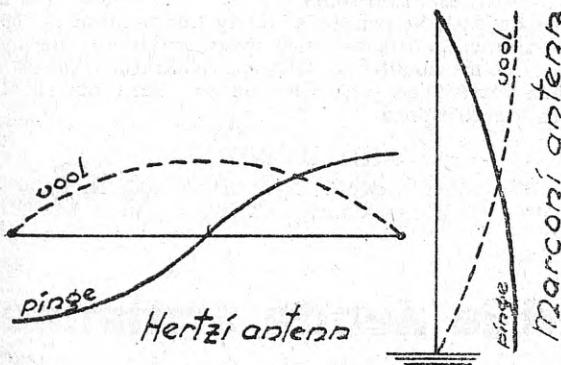


Joon. 1

lainepekkusega või vähemma sagedusega, millega antenni võimalik resonantsi viia. Joon. 1 esitatud näited lasevad kohe arvestada traadipikkust, kuna on teada kui palju veerand—või poollaineid on vaja täislaine antenni jaoks. Sellest:

Hertzi antenni puul traadipikkus $L = \lambda/2$.

Marconi antenni puul traadipikkus $L = \lambda/4$.

Praktiliselt neid lihtsaid valemeid rakendades näeme, et lainepekkus on resonantsi korral pikem kui arvestatud. Põhjus peitub elektromagnetiliste lainete aeglasemas levimiskiiruses juhtmetes kui õhus. N. n. „antennifaktor“ on tegur, millega tuleb jagada lainepekkust.

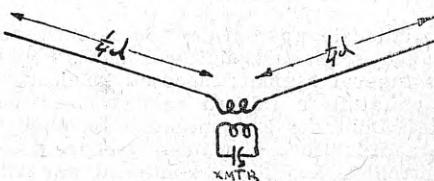

Joon. 2

töötab siis vooluga toidetult. Kontroll teostub nõnda, et lülitades antennipooli ligidale järjestikku antenniga kuumustraat ampermeetri või taskulambipirni, siis esimene näitab voolu, kuna teine aga hakkab helendama.


Hertzi antenn saab toitu kas voolu või pingega. Joon. 2 on näidatud kõige lihtsam tee Hertzi antenni

vooluga toitmiseks. See antenn on kasutatav, õigemini otstarbekalt kasutatav ainult seal, kus antenni ei varja ehitised, puud jne. Harva asub amatör nii, et ta oma antenni ideaalselt vabalt asetada saaks, seetõttu on leitutud tee, mis võimaldab antenni, mis kõrgele ja küllalt kaugele igasugu ehitistest asetatud, toita eemalt vastava mittekiirgava toitejuhtme abil.

Vaadeldes joon. 3 näidatud täislaine (2. harm.) antenni, mis vooluga toidetud (sidestuspool voolu max.), juhul, kui $\frac{1}{4}\lambda$ traadipikkusest A—B paralleelselt B—C asetatud, näeme, et varem päripidine kiirgamissuund selles osas nüüd vastupidi on pööratud ja nõnda energiat ei kiirga. Seda osa, mis koosneb kahest paralleeluhtmest, nimetataksegi toitejuhtmeks. Eeldus on, et mõlemad juhtmed ühepikkused oleks ja teineteisele ühtlaselt kaunis ligistikku asuks. Nõnda võib kiirgavat osa kaovabalt kõrgele asetada ja toitejuhtme kaudu, mis ise ei kiirga, toita.

Säärist antenni, kui see toitejuhe asetatud kiirgava juhtme otsa (pinge max.), nimetatakse „zeppelin“-antenniks, kuna ta kõige enne tarvitusele võeti juhitavate õhulaevade juures. Toitejuhtmele, mis juhtmete vahel asetatud distantsisolaatorite tõttu redeli moodi välja näeb, andsid Saksa hamid algupärase nime: kanaredel (Hühnerleiter).

Joon. 4 kujutab kaks praktiliselt tarvitatavat saatantenni. Esimene on „zepp“ ja teine vooluga toidetud Hertz (toitejuhtmega). Toitejuhtmete pikkus zep-

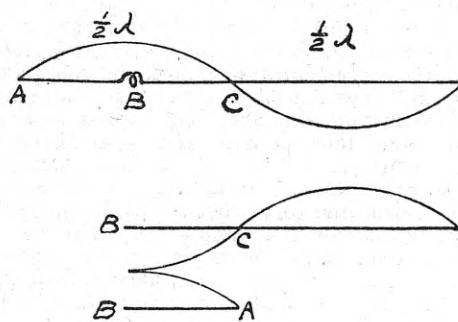

Joon. 3


antenni puhul peab olema kas $\frac{1}{4}\lambda$, $\frac{3}{4}\lambda$ või $1\frac{1}{2}\lambda$, sest antennipooli otsas peab olema voolumaksimum, ülemises antennipoolikes otsas aga pingemaksimum.

Vooluga toidetud Hertzi toitejuhtme pikkus vastupidi $\frac{1}{2}\lambda$, 1λ või 2λ , kuna mõlemas otsas peab olema voolumaksimum.

Tihtipeale tekib raskusi pikkade toitejuhtmete ülestõmbamisega. Siin on jälle olemas abinõu, kuidas toitejuhtmeid kunstlikult lühendada või pikendada. Selks on vaja kaks pöördkondensaatorit, mis on aseta-

tud järjestikku, kumbagi juhtmesse. Mahtuvuse vähenemisel kahaneb toitejuhtme effektiivne pikkus ja suurrendamisel kasvab. Niisi ei ole tähis, et toitejuhtmed oleksid täpselt arvestatud; pöördkondensaatorite abil on võimalik resonantskohta hõlpsasti leida.

Vastupidi, on meie ruum väike, nii et ei ole võimalik vajalikult pikka toitejuhet ära mahutada, saame pöördkondensaatorite toitejuhtmeile paralleelselt aseta-

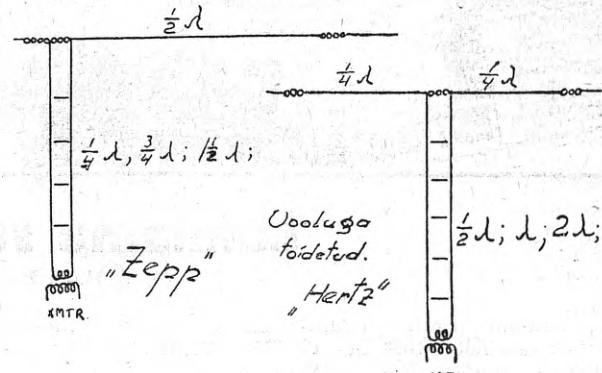

(Joon. 4)

mise teel selle effektiivset pikust suurendada ja jälle vastavat resonantskohta hõlpsasti määratada. Olgu tähdetud, et resonantsi määramiseks on jällegi tarvilik kumbagis juhtmes vastav mõõteriist, kas kuumustraatampermeetri või väike hõõglamp.

Järgmises „Raadio“ lühilainenosas siirdun praktiliste antennikonstruktsioonide juurde, ühtlasi käsitades antennide mõõttechnikat.

(Jätkub)

UUSI AMATÖÖRE

Postivalitsuse poolt on antud välja luba amatöörssaatjaama pidamiseks Manfred Asonile, Tartus, Kloostril tän. 7.

AMEERIKA HAMIDE VÕISTLUS

9.—17. märtsini toimub A. R. R. L. korraldusel nn. „The Seventh International Relay Competition“. Võistlusest võivad võtta osa kõik loaga amatöörid üle maailma. Võimsuse ülemmäära pole määratud. Tähis on saada võimalikult palju QSO-sid kas Ameerika või Kanada amatööridega.

SIDE ALŽIIRIGA

Neil päevil saavutas Nõmme amatöör R. Paide — ES5C — ühenduse Alžiiriga (3500 km.) 40-m. bandil.

Raadioaparaadi haigused ja nende arstimine

Vanatüübliste aparaatide pöördkondensaatoritega juhtub sageli, et plaadid puutuvad mõnes kohas kokku, tekitades tugevat ruginat; moodsad kondensaatorid on hoolsalt ehitatud ja sellised vead tulevad võrdlemisi harva ette. Lülitades kondensaatori klemmidile lampkatseparaadi juhtmed, viga tuleb otsekohes esile; samuti saab kontrollida kas lülijas kontaktid annavad alati ühendust. Küttendi kontrollimiseks võib katseeadet kasutada ainult kaudse küttega lampide korral. 4-voldiliste patareilampide niidi takistus on liiga suur — lambike ei hõõgu üldse; mingil tingimusel ei tohi sel teel proovida kahevoldiliste patareilampide niiti, sest viimasele langeb kõrgem pingi kui 2 volti.

Teine väga lihtne riist aparaadi osade kontrollimiseks on peatelefon. Telefon on äärmiselt tundelik vooluindikaator ja tema abil võib kontrollida igasuguseid

takistusi ja mahtuvusi. Taskulambi patarei, telefoni puksid ja lamp võivad olla montereeritud lauakesele, nagu näidatud joon. 2. Lambike ei häiri töötamisel telefoniga, kuna lambikese tarvitamisel tuleb telefoni puksid ühendana lühidalt.


Takistuste proovimine. Ühendades proovi ja juhtmed takistuse otsadega, meie kuuleme telefonis naksatusi, nii voolu sisselülitamisel, kui ka katketamisel. Naksatused on seda tugevamad, mida väiksem on proovitav takistus. Telefoniga saab teha kindlaks, kas proovitav takistus laseb üldse läbi voolu või kas ta on katkestatud; vilunud kõrv võib ka naksatusete tugevuse järgi väga umbkaudselt hinnaata takistuse suurust, kui teda võrrelda teiste korrasolevate takistustega; see on aga võimalik ainult suuremate takistuste korral, kuna väiksemad takistused (alla $10\ 000\ \Omega$) jätabad

proovimisel lühiühenduse mulje. Väga suurte takistuste kontrollimisel on kasulik võtta taskulambi patarei asemel kõrgem pange, näiteks paarkümmend volti anood-patpareist.

Samuti võib telefoniga teha kindlaks, kas lambi küttenit on korras ja kas ei ole lühiühendust lambi elektroodide vahel.

Kondensaatori proovimine. Ühendades kondensaatori prooviaparaadi juhtmetega, meie kuuleme telefonis naksatuse, milline on seda tugevam, mida suurem on kondensaatori mahtuvus: Jsegi väga suurte kondensaatorite korral on naksamine tunduvalt nõrgem kui juhtmete lühiühendusel. Sel teel saab teha kindlaks, kas kondensaator on läbilöönud või mitte. Kui kondensaator isolatsioon on hea, siis meie ei kuule juhtme ärvõtmisel midagi; lühiühenduse või halva isolatsiooni korral telefon naksub ka voolu katkestamisel. Väikste kondensaatorite proovimiseks (paarsada cm) on kasulik võtta anoodpatparei.

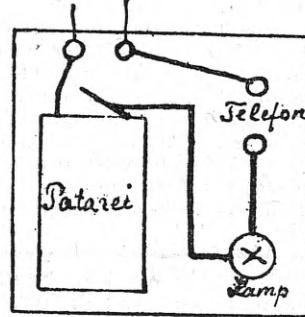Telefoniga saab veel ligikaudu kontrollida kondensaatori isolatsiooni headust. Mida parem on isolatsioon,



seda pikema aja välitel jäab püsima kondensaatorile antud laeng. Proovimisel eelpoolkirjeldatud korras, patarei laeb kondensaatori. Ühenduse katkestamisel kondensaator hakkab tühjenema osalt isolatsiooni kaudu, osalt laengu väljakiirgamise teel. Veerand kuni poole sekundi pärast ühendame uesti kondensaatori patareiga. Hea isolatsiooni korral on naksatus tunduvalt nõrgem, kui esimesel laadimisel, sest kondensaator ei ole veel jõudnud tühjaks joosta. Pöördkondensaatorid jooksevad suurte lahtiste pindade töttu väga kiirelt tühjaks.

Transformaatorite ja paispoolide kontrollimine sünib samuti, nagu takistuste proovimine, ainult selle vahega, et naksamine voolu sisellülitamisel on vähe nõrgem kui voolu katkestamisel. Katkise mähise osad võivad moodustada mahtuvuse ja proovimisel mõjuda kondensaatorina; seetõttu võib telefon katkise mähise korral naksuda voolu sisselülimisel, kuid mitte voolu katkestamisel.

Peateleponi ei tohi mingil tingimusel eriliste kaitseabinödeteta tarvitada. Moodsad aparaadid töötavad võrdlemisi kõrge pingega, milline võib vigastada telefoni mähiseid ja muutuda hädaohitlikuks kuulajale. Kui aga siiski tuleb toimida mõõtmisi pinge all oleva aparaadi kallal, siis lülitagu telefoni juhtmetesse kaitsetakistusi umbes $0.5 \text{ M}\Omega$ suuruses.

Lihne kuid mitmekülgne katseabinöö on huumlamp. Huumlamp sisaldab kaks elektroodi. Vool läbis tab lambi hõrendatud gaasi kaudu (heelium, neon). Huumlamppe ehitatakse mitmesuguste pingete jaoks — 110, 220 volti ja mitmesuguse voolutarvitusega. Mõõtmiseks kõlbavad igasugused huumlambid. Meil on mitügil huumlambid normaalvalgustuslampide suuruses ja tavalise sokliga (öölambid), kuid nende hind on võrdlemisi kõrge ja voolutarvitus suur. Oststarbekohasemad on väikesed huumlambikesed taskulaterna lambi suuruses ja torukujulised. Madala pinge all huumlamp ei lase üldse läbi voolu; 110-voldiline lamp süttib 75—90 voldi juures ja 220-voldiline 117—200 voldi juures.

Huumlambi võib kasutada nii vahelduva kui ka alalise vooluga; ainult kondensaatorite mõõtmisi tuleb alati toimetada alalise vooluga, sest vahelduvvool läbis tab ka korras oleva kondensaatori hea isolatsiooniga. Lülitades huumlambiahelasse takistusi, leame, et lühiühendus ja väiksemate takistuste korral (umbes kuni $50\,000 \Omega$) lamp poleb täie valgusega. Suuremate takistuste juures lambi valgus jäab järjest nõrgemaks ja umbes 10 megoomi juures lamp kustub. Toodud andmed huumlampide kohta on vaid ligikaudsed ja olenedav lambi tüübist.

Huumlamp on väga tundelik voolunäitäja, tema abil võib mitte ainult takistusi kontrollida, vaid ka leida isolatsioonivead lampides, lambihoites ja teistes osades. Telefoniga vörreledes on huumlambil üks tähtis paramees: huumlambi hõõgumist meie näeme päevavalguse juures väga hästi; tarbekorral võib lampi varustada kattega, mis teda kaitseb körvalise valguse eest. Töötamine peateleponiga nõuab vaikust ruumis, mis ei ole alati teostatav töökojas.

(Jätkub)

Rahvasteliidu saatja teeb ringhäältingukatseid. Nagu kuulda, tegeleb lühilainesaatja „Radio Nations“ praegu ringhäältingukatsetega.

Olgugi et saatja on õieti määratud rahvasteliidu ametlike teadete levitajana, saadetakse juba mõnda aega ka ringhäältingueeskava. Kuna need saated on eriti Ida-Euroopas suurt poolhoidu leidnud, siis saadetakse nüüd igal esmaspäeval teatud eeskava, et määrrata kindlaks, milline lainepikkus on parim ringhäältingulekanneteks. Samal ajal kogutakse andmeid, kuidas suutatakse Euroopas ja väljaspool Euroopat rahvasteliidu eeskavasse.

Tehniline kirjakast

N. P. Tartus. „Raadios“ nr. 198—201 kirjeldatud E. Davidovi neljalambilist avastuvõtjat saab küll fading-kompensatsiooniga valmistada, kuid sellest oleks liiga vähe kasu, kuna fadingkompensatsiooni teostamine on kaunis kulukas ja keeruline. Ühe kõrgesagedusastmega vastuvõtjas, kus võimalik ainult ühte lampi reguleerida, on automaatse reguleerija mõju väga väike ja seetõttu ebatasuv selle teostamine.

Hea permanentdünaamiline valjuhääldaja ei tarvitse milleski halvem olla ergutusega valjuhääldajast, kuid pole ka mingeid eeldusi, et esimeses peaksid viimastest paremad olema. Kas saavutatakse ergutusväli elektromagnetiga või permanentmagnetiga, ei tohiks iseenesest mingit mõju avaldada valjuhääldaja töötamisele ja valjuhääldaja kvaliteet oleneb ikkagi peamiselt selle ühisest konstruktsionist. Teie poolt küsitud firma

valjuhääldajate kohta võib ütelda, et need töötavad väga laitmatult.

Eksite, kui arvate, et väljumistransformaatori primaarmähise takistus peab võrduma lõpplambi sisetakistusele — tööliselt on nii, et väljumistransformaatori impedents primaarmähisel peab võrduma lõpplambi impedentsiga töötamisel — lõpplambi sobivustakistusega ja viimane on eriti pentoodide juures mitmekordsest väiksem sisetakistusest: näiteks $2A5$ sisetakistus on 100.000 oomi, kuid sobivustakistus ainult 7000 oomi.

Vajaliku anoodpinge kõrgus ei ole valjuhääldajast, vaid lõpplambist ja eriti permanentdünaamiline valjuhääldaja ei vaja ise mingit pinget ega voolu ja väljumistransformaatori primaarmähist läbistava voolu ja pinge suurus on sõltuv ainult lõpplambist.

Abonent nr. 1. E. Davidovi kolmélambilisel aparaadil kaitselambi pesa ei või olla ühenduses šassiiga, sest siis on lühiühendatud ka eelpingetakistused ja lambid töötavad ilma eelpingeteta. Kui Teie aparaat kaitselambi pesa maandamise korral hakkas tugevana töötama, peab oletama, et eelpingetakistused on liiga suured ja lambid saavad selletöötü liiga kõrge eelpinge ning annavad väikese võimenduse. Anoodjuhe ei või olla ühenduses šassiiga, sest eelpool seletatud põhjusil ei saa siis lambid eelpingeid ja aparaadi voolutarvitus tõuseb väga suureks.

Abonent 2119. Väiksema võimega aparaadile on sobivam horisontaalantenn; pikkus võiks olla 25–30 m. Vertikaalantennid on mõeldud peamiselt kasutamiseks suuremavõimeliste aparaatidega. Selle aparaadiga on soovitatav kasutada permanentdünaamilist valjuhääldajat ja viimased ei ole halvemad ergutusega valjuhääldajatest. Toimetuse teades on meie turul müügil praegu „Philips“ permanentdünaamilisi valjuhääldajaid ja paari Inglise firma tooteid, mis kõik on kvaliteedit rahuvaldavat.

E. L. Haapsalu. Peab ütlema, et ka varjatud sisendjuhtmega antenn ei suuda häirete kõrvaldamises alati imet teha, kuid üsna sageli on temast siiski kasu. Toimetuse teades valmistatakse ja püstitatakse sirmanenne a.-s. Kapsi ja Ko poolt, mille asukoht Tallinn, Harju 46.

A. R. Urvaste. Teie skeemil on esimene lambi anoodahela lülitus vale. Nii võib see aparaat ka töötada, kuid mitte hästi, sest nii ei saa reaktsiooni. Paistakistus avaldab kõrgesagedusvõngetele nii suurt takistust, et vast ainult õige õnnelikul juhusel võib veidikese tagassidet saada.

Kahevoldilisi lampe saab märgelemendiga küttia külj, kuid läbi reostaadi, sest kahest märgelemendist

koosnev patarei evib kolmevoldilise pinge ja üleliigene 1 volt tuleb reostaadiga hävitada. HL2 on parem ja moodsam lamp kui H406.

„Aku“ Tallinn. Seda vörkanoodi aku laadimiseks ei saa kuidagi kasutada, selleks on ta vool liiga nõrk. Neid lampe võite „Toko“ aparaadis kasutada, kuid 3,5-voldilised lambid sinna ei sobi. Ei ole usutav, et selle aparaadi montaažplaani võiks kuskilt saada. Vanatüüblist, 4-voldiliste lampidega aparaati ei saa ühte kasti ehitada valjuhääldajaga, kuid patareid võivad aparaadiga ühisest kastis olla, samuti vörkanood. Kellatransformaatori kirjeldust ja jooniseid ei saa tehnilises kirjakastis anda.

A. K. Otepää. Väljumistransformaatori valmistamiseks sobivaid plekke ei ole toimetuses saadaval ja meile on teadmata, kas neid üldse kuskil müügil on; võibolla saatte neid mõnest raadiotööstusest. Vibraatoriga anoodpingeaparaadis saab kasutada elektrolüütplokke tasandusfiltri.

Raadiokuulaja 300. Kuidas ning milliste abinõudega ühel ehk teisel juhul peab mootori plookeerimist toimetama, oleneb täielikult mootori tüüpist, toiteviisist ja mitmesugustest muudest asjaoludest, nii et olukordi tundmata on raske umbkaudseltki ütelda, palju võiks seadeldise täielik plookeerimine maksma minna.

A. V. Pärnu. Neljavoldilised lambid sobivad sellele aparaadile. Neljalambiliseks seda aparaati teha ei saa. P410 sobib sellele aparaadile löpplambiks. Milliseid muudatusi tuleb teha selle aparaadi kasutamisel neljavoldiliste lampidega, on kirjelduses öeldud — muutuvad ainult eelpingetakistuste suurused.

J. R. Tallinn. Transformaator peaks täielikult sobima.

Väljaandja: Üleriiklik Eesti Raadioühing
Vastutav toimetaja: L. Ojaveski

RAADIO, ÜLERIIKLIKU EESTI RAADIOÜHINGU HAALEKANDJA ★ Toimetuse ja talituse aadress: TALLINN, Narva mnt. 27, telef. ETK 32. Avatud kella 11—1 ★ Tellimishind: aastas 4.50, 6 kuud 2.40, 3 kuud 1.20 ja 1 kuu 0.40 kr. Tellimisi võtavad vastu kõik postiasutused

**RAADIO
TERE**

**Täielikum Eesti raadiotehniline
Pikk tän. 29 a ettevõte Lai tän. 28**
Telefon 465-66
Vastuvõtjad igas hinnas Remont Uuendused Garantii
Järelmaks

**RAADIO
TERE**

**Euroopa ringhäälingu-
saatejaamade täielik nimestik**

Hind 20 senti

Saadaval „Raadio“ talitusest,

Tallinnas, Narva mnt. 27

Kõige soodsamini
ostate prillid jate-
sed optikakaubad
H. BEM
optikaärist

TALLINN, KUNINGA 6 (Güntheri kõrval).

Igasuguste terade teritamine.

Nõmme osakond:

Kella äri B. Grünbladt, Suur Pärnu mnt. 133



Kaalude omanikud!

Kui tahate, et Teie kaalud jälle täpselt töötaksid, siis pöörduge Uns tän. 26, telef. 443-23

O. Pirkopi kaaludetööstuse

Töö korralik ja kiire